فهرست وارسی

به نام خدا

نام ونام خانوادگی: **موضوع:** ساخت مدارالکتریکی ساده

نام درس: علوم ۴ **نام آموزشگاه:** **تاریخ:**

فهرست وارسی برای بررسی اتصال درست اجزای مدار الکتریکی

ردیف	مولفه های مورد مشاهده	مشاهده شده	مشاهده نشده
۱	باطری را روی صفحه محکم می کند.		
۲	سیم ها را به درستی به دو سر باتری وصل می کند.		
۳	سیم ها را روی صفحه می چسباند.		
۴	لامپ را روی سر پیچ می بندد.		
۵	سرپیچ لامپ را روی صفحه محکم می کند.		
۶	اتصال لامپ به سیم ها را به درستی انجام می دهد.		
۷	لامپ را با کلید روشن وخاموش می کند.		
۸	مدار تمیز ساخته شده است.		

ارزیابی فهرست وارسی
○ **خیلی خو** :انجام هفت یا هشت مرحله
○ **خو** :انجام پنج مرحله یا شش مرحله
○ **قابل قبول**:انجام سه مرحله یا چهار مرحله
○ **نیاز به تلاش بیشتر:** انجام یک یا دو مرحله

بازخورد معلم